

71-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas (2024 m.)

11 klasė (eksperimentinė užduotis)

Tiesinių ir netiesinių elektros grandinės elementų voltamperinių ir laikinių charakteristikų tyrimas

Tikslos

Išmatuoti rezistoriaus ir šviesos diodo voltamperines charakteristikas. Ištirti kondensatoriaus įkrovimo ir iškrovimo laikines charakteristikas.

Užduotys

1. Užduočiai pateikiama trys nežinomos varžos (R) rezistoriai (tiesiniai elementai), testeris ir baterija. Nenaudodami skaičiavimo veiksmų, o tik matuodami testeriu, nustatykite rezistorių varžos dydį ir išmatuokite voltamperines charakteristikas (VACH) pastovios įtampos režime. Nubrėžkite VACH grafikus (ne mažiau kaip 7 įtampos ir srovės vertėms). Atlikę matavimus ir nubrėžę VACH galite atlikti skaičiavimus ir pasitikrinti, ar galioja Omo dėsnis.
2. Užduočiai pateikiama nežinoma talpos (C) kondensatorius, perjungiklis, testeris, baterija ir laikmatis. Naudodami tris 1 užduotyje tirtus rezistorius, sukarkite RC grandinę kondensatoriaus įkrovimo laikinėms charakteristikoms tirti. Ištirkite kondensatoriaus įkrovimo per tris skirtinges varžos rezistorius laikines charakteristikas. Nubrėžkite minėtų charakteristikų grafikus. Suraskite talpos C dydį visais trimis atvejais.
3. Naudodami 2 užduotyje sukurtą grandinę, testerį ir laikmatį, išmatuokite trijų rezistorių VACH kintančios įtampos režime. Palyginkite su 1 užduoties rezultatais.
4. Naudodamiesi 2 užduočiai pateiktomis priemonėmis, sukarkite RC grandinę kondensatoriaus iškrovimo laikinėms charakteristikoms tirti. Ištirkite kondensatoriaus iškrovimo laikines charakteristikas, naudojant visus tris rezistorius. Nubrėžkite minėtų charakteristikų grafikus. Suraskite talpos C dydį visais trimis atvejais.
5. Naudodami 4 užduotyje sukurtą grandinę, testerį ir laikmatį išmatuokite trijų rezistorių VACH kintančios įtampos režime. Palyginkite su 1 užduoties rezultatais.
6. Užduočiai pateikiama netiesinis elementas – šviesos diodas. Naudodamiesi 2 užduotyje įgyta patirtimi, sukarkite grandinę šviesos diodo VACH matuoti. Naudodami vieną iš rezistorių ištirkite diodo VACH, vykstant kondensatoriaus įkrovimui. Nubrėžkite diodo VACH grafiką.
7. Naudodami du rezistorius ištirkite šviesos diodo VACH, vykstant kondensatoriaus iškrovimui. Nubrėžkite diodo VACH grafiką.

Priemonės

Vienas kondensatorius, vienas diodas, trys rezistoriai, baterija, laikmatis, testeris, maketavimo plokštė, laidai, perjungiklis.

Nurodymai

1. UŽDUOČIAI: Nubrėžkite aiškias matavimo schemas, skaitines vertes surašykite lentelėse (V ir μA). Užrašykite išmatuotas varžų vertes ($k\Omega$). Nubrėžkite VACH grafiką. Kiekvieno rezistoriaus VACH kreivę turi sudaryti ne mažiau 7 taškų. Grafike turi būti trys VACH kreivės.
2. UŽDUOČIAI: Kondensatoriaus įkrovimo laikinei charakteristikai matuoti naudojama nuosekliai sujungtų R ir C grandinė. Kondensatorius yra elektrolitinis, t.y. turi „plius“ ir „minus“ gnybtus. „Minus“ gnybtas yra pažymėtas brūkšniu. Perjungiklis naudojamas įjungti iškrautą kondensatorių į grandinę arba iškrauti kondensatorių iš „uztrumpinančio“. Įtampa U matuojama tarp kondensatoriaus gnybtų (Voltais). Nubrėžkite aiškią matavimo schemą. Įtampos kitimo sparta fiksuojama laikmačiu (minutėmis ir sekundėmis, pagal laikmačio parodymus, rekomenduojamas žingsnis 30 s). Ištirti įkrovimą per visus tris rezistorius. Matuojamas vertes surašykite į

71-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapas (2024 m.)

11 klasė (eksperimentinė užduotis)

lentelę. Nubrėžkite įtampos kitimo laikinę priklausomybę. Maksimaliam balui viename grafike turi būti trijų laikinių charakteristikų kreivės (kiekvienam rezistoriui). Išmatavę šaltinio įtampą U_0 , ir žinodami, kad $e = 2,718$, bei, kad įkrovimo laikinė priklausomybė aprašoma dėsniu: $U = U_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$, suraskite trukmę τ (sekundėmis). Žinodami, kad $\tau = RC$, suraskite ir užrašykite talpą $C (\mu F)$ visais trimis atvejais.

3. UŽDUOČIAI: Kadangi 2 užduotyje įtampa ir tuo pačiu grandine tekanti srovė kinta, tad yra galimybė išmatuoti rezistoriaus VACH kintančios įtampos režime. Įtampos ir srovės ($I, \mu A$) fiksavimo momentams nustatyti panaudokite laikmatį (rekomenduojamas žingsnis 30 s). Matuojamą vertes surašykite į lentelę. Nubrėžkite VACH grafiką. Maksimaliam balui grafike turi būti trys VACH kreivės.
4. UŽDUOČIAI: Kondensatoriaus iškrovimo laikinei charakteristikai matuoti naudojama lygiagrečiai sujungtų R ir C grandinė. Per jungiklis naudojamas kaip jungiklis: prijungti bateriją prie grandinės ir įkrauti kondensatorių bei atjungti bateriją ir stebėti kondensatoriaus iškrovimą per rezistorių. Įtampa matuojama tarp kondensatoriaus gnybtų. Nubrėžkite aiškią matavimo schemą. Įtampos kitimo sparta fiksuojama laikmačiu (rekomenduojamas žingsnis 30 s). Ištirkite kondensatoriaus iškrovimą per visus tris rezistorius. Nubrėžkite įtampos kitimo laikinę priklausomybę. Viename grafike turi būti trijų laikinių charakteristikų kreivės (kiekvienam rezistoriui). Žinodami, kad iškrovimo laikinė charakteristika aprašoma dėsniu: $U = U_0e^{-\frac{t}{\tau}}$ suraskite trukmę τ . Žinodami, kad $\tau = RC$, suraskite ir užrašykite talpą $C (\mu F)$. Maksimaliam balui reikia apskaičiuoti talpą visais trimis atvejais.
5. UŽDUOČIAI: Kadangi 4 užduotyje įtampa ir tuo pačiu grandine tekanti srovė kinta, tad yra galimybė išmatuoti rezistorių VACH kintančios įtampos režime. Panaudokite laikmatį įtampos ir srovės ($I, \mu A$) fiksavimo momentams nustatyti (rekomenduojamas žingsnis 30 s). Matuojamą vertes surašykite į lentelę. Nubrėžkite VACH grafiką. Maksimaliam balui grafike turi būti trys VACH kreivės.
6. UŽDUOČIAI: Šviesos diodas yra netiesinis elementas, jo varža priklauso nuo prijungtos įtampos ir VACH nėra tiesė. Kadangi didelė srovė gali šviesos diodą sudeginti, tai prie įtampos šaltinio jis jungiamas kartu su nuosekliai prijungtu srovę ribojančiu rezistoriumi. Šviesos diodas turi „plius“ ir „minus“ gnybtus. Jiems surasti prijunkite diodą kartu su srovę ribojančiu rezistoriumi prie baterijos ir stebékite, ar prijungus diodas šviečia. Panaudokite 2 užduoties schemą šviesos diodo VACH matuoti. Ši schema patogi tuo, kad jungiant diodą lygiagrečiai kondensatoriui, užkrovimo rezistorius veikia ir kaip srovę ribojantis. Kadangi diodui švesti reikalinga tam tikra įtampa, tai, įjungus kondensatoriaus įkrovimą, sulaukite momento, kol diodas pradės švesti, ir išmatuokite VACH tokiu pat būdu kaip rezistorių 3 ir 5 užduotyse. Kuo mažesnė rezistoriaus varža, tuo greičiau diodas pradės švesti, tačiau dėl greitesnio įtampos kitimo matavimas bus mažiau tikslus. Pasirinkite vieną iš tirtų rezistorių. Nubrėžkite aiškią matavimo schemą. Išmatuokite šviesos diodo VACH esant įkrovimui per vieną pasirinktą rezistorių. Rekomenduojamas laiko žingsnis 5 s. Matuojamą vertes surašykite į lentelę. Nubrėžkite VACH grafiką. Grafike turi būti viena VACH kreivė. Šviesos diodo žymėjimas:



7. UŽDUOČIAI: Panaudokite 4 užduoties schemą šviesos diodo VACH matuoti. Diodą kartu su srovę ribojančiu rezistoriumi (iš trijų rezistorių parinkite vidutinio dydžio varžos) prijunkite lygiagrečiai kondensatoriui. Per jungiklių naudokite baterijos prijungimui užkrauti kondensatorių ir baterijos atjungimui bei diodo su ribojančia varža prijungimui. Kondensatorių iškraukite per mažiausio dydžio varžos rezistorių. Diodo švietimo intensyvumas mažėja gana lėtai. Rekomenduojamas laiko žingsnis 5 s. Nubrėžkite aiškią matavimo schemą. Matuojamą vertes surašykite į lentelę. Nubrėžkite VACH grafiką. Grafike turi būti viena diodo VACH kreivė.